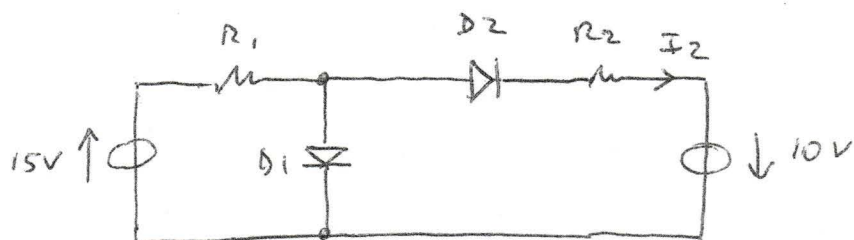



NOTE

1) DETERMINARE LA CORRENTE  $I_2$




DIODI IDEALI  
 $R_1 = 1\text{K}\Omega / 10\text{K}\Omega$   
 $R_2 = 5\text{K}\Omega$

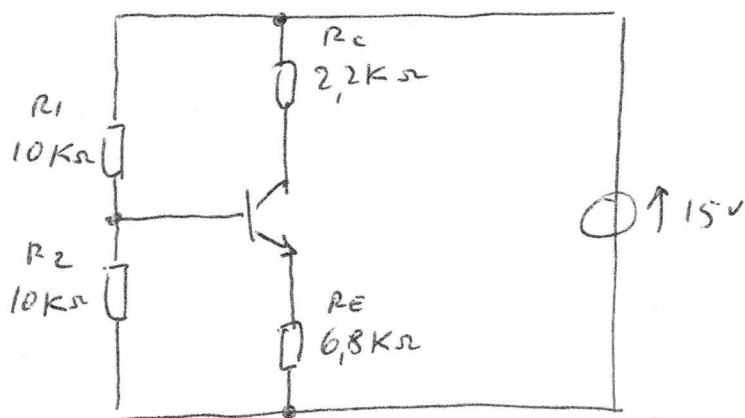2) DETERMINARE CORRENTI E TENSIONI DI POLARIZZAZIONE  
(ASSUMERE  $V_{BE} = 0.7\text{V}$   $\beta_{FE} = 100$ )



A

4)

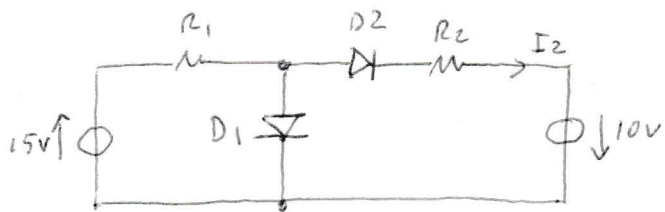

DIODI IDEALI


$$R_1 = 1\text{ k}\Omega \quad \leftarrow$$

$$R_2 = 5\text{ k}\Omega$$

 $I_2?$ 

\* Hp1 D1 e D2 in conduzione (D1 ON, D2 ON)

CIRC. EQUIV

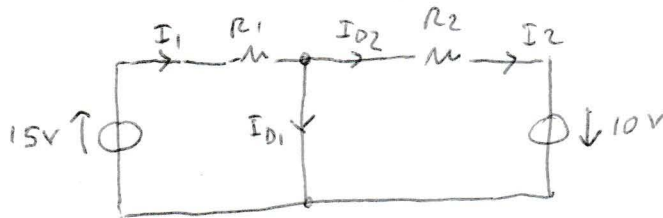

$$I_2 = \frac{10\text{V}}{R_2} = \frac{10\text{V}}{5\text{ k}\Omega} = 2\text{ mA}$$

$$I_{D1} = I_1 - I_2 = \frac{15\text{V}}{R_1} - \frac{10\text{V}}{R_2} = \frac{15\text{V}}{1\text{ k}\Omega} - \frac{10\text{V}}{5\text{ k}\Omega} = 15\text{ mA} - 2\text{ mA} = 13\text{ mA}$$

$$I_{D2} = I_2 = 2\text{ mA}$$


- VERIFICA IPOTESI

D1 ON SE  $I_{D1} > 0$  ( $I_{D1} = 13\text{ mA}$ ) VERIFICATOD2 ON SE  $I_{D2} > 0$  ( $I_{D2} = 2\text{ mA}$ ) VERIFICATO

IPOTESI  
VERIFICATE

\* Hp2 D1 ON, D2 OFF

CIRC. EQUIV

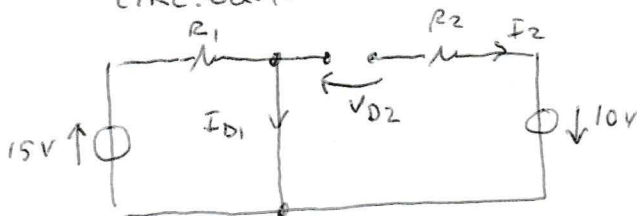

$$I_2 = 0$$

$$I_{D1} = \frac{15\text{V}}{R_1} = \frac{15\text{V}}{1\text{ k}\Omega} = 15\text{ mA}$$

$$V_{D2} = 10\text{V}$$


- VERIFICA IPOTESI

D1 ON SE  $I_{D1} > 0$  ( $I_{D1} = 15\text{ mA}$ ) VERIFICATOD2 OFF SE  $V_{D2} < 0$  ( $V_{D2} = 10\text{V}$ ) NON VERIFICATO

IPOTESI  
NON VERIFICATE

\* 4p3 D1 OFF, D2 ON

CIRC. EQUIV.

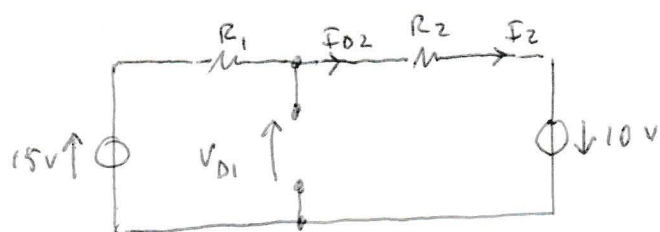

$$I_2 = \frac{15 + 10}{R_1 + R_2} = \frac{25V}{6K\Omega} = 1,67 \text{ mA}$$

$$V_{D1} = 15V - R_1 I_2 = 15V - 1K\Omega \cdot 1,67 \text{ mA} = 15V - 1,67V = 13,33V$$

$$I_{D2} = I_2 = 1,67 \text{ mA}$$

- VERIFICA IPOTESI


D1 OFF SE  $V_{D1} < 0$  ( $V_{D1} = 13,33V$ ) NON VERIFICATO

D2 ON SE  $I_{D2} > 0$  ( $I_{D2} = 1,67 \text{ mA}$ ) VERIFICATO

IPOTESI  
NON VERIFICATA

\* 4p4 D1 OFF, D2 OFF

CIRC. EQUIV.

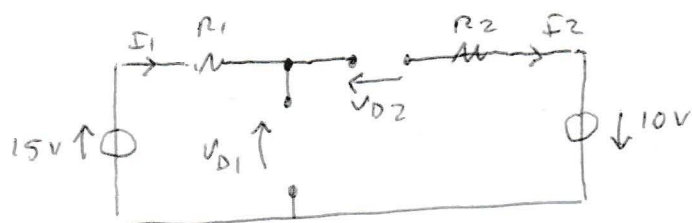

$$I_1 = 0$$

$$I_2 = 0$$

$$V_{D1} = 15V - R_1 \cdot I_1 = 15V$$

$$V_{D2} = 10V + V_{D1} - R_2 I_2 = 10V + 15V = 25V$$

- VERIFICA IPOTESI

D1 OFF SE  $V_{D1} < 0$  ( $V_{D1} = 15V$ ) NON VERIFICATO


D2 OFF SE  $V_{D2} < 0$  ( $V_{D2} = 25V$ ) NON VERIFICATO

IPOTESI  
NON VERIFICATA

PERTANTO, LO STATO DI FUNZIONAMENTO DELLA COPPIA DI DIODI  
È QUELLO CORRISPONDENTE ALL'IPOTESI n. 1  
(D1 ON & D2 ON) CON  $I_2 = 2 \text{ mA}$ .

B

1)

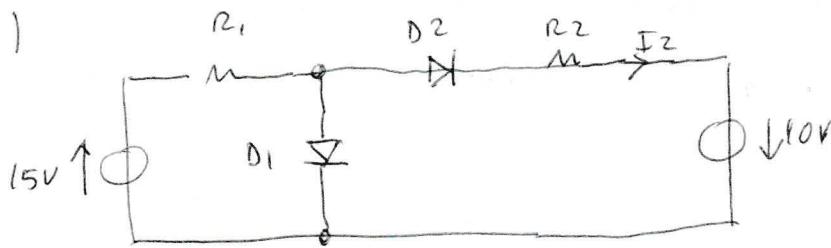


MODI IDEALI

$$R_1 = 10 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 5 \text{ K}\Omega$$

\* 1° ipotesi D1 e D2 in conduzione  $\rightarrow$  (D1 ON, D2 ON)

CIRC. EQUIV.

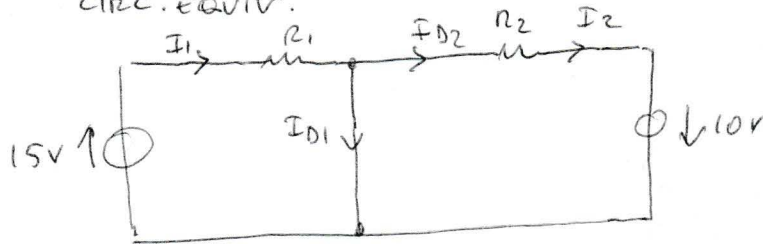

$$I_2 = I_{D2} = \frac{10 \text{ V}}{R_2} = \frac{10 \text{ V}}{5 \text{ K}\Omega} = 2 \text{ mA}$$


$$I_1 = \frac{15 \text{ V}}{R_1} = \frac{15 \text{ V}}{10 \text{ K}\Omega} = 1,5 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = I_1 - I_2 = 1,5 \text{ mA} - 2 \text{ mA} = -0,5 \text{ mA}$$

- VERIFICA IPOTESI  
 D1 ON se  $I_{D1} > 0$  ( $I_{D1} = -0,5 \text{ mA}$ ) NON VERIFICATO  
 D2 ON se  $I_{D2} > 0$  ( $I_{D2} = 2 \text{ mA}$ ) VERIFICATO  
 } IPOTESI NON VERIFICATA

\* 2° ipotesi D1 OFF e D2 ON

CIRC. EQUIV.

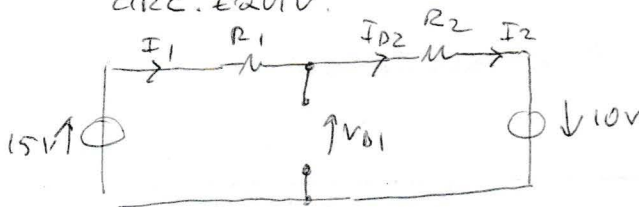


$$I_1 = I_2 = I_{D2} = \frac{10 + 15}{R_1 + R_2} = \frac{25 \text{ V}}{15 \text{ K}\Omega} = 1,67 \text{ mA}$$

$$V_{D1} = 15 \text{ V} - R_1 I_1 = -1,7 \text{ V}$$

- VERIFICA IPOTESI  
 D2 ON se  $I_{D2} > 0$  ( $I_{D2} = 1,67 \text{ mA}$ ) VERIFICATO  
 D1 OFF se  $V_{D1} < 0$  ( $V_{D1} = -1,7 \text{ V}$ ) VERIFICATO  
 } IPOTESI VERIFICATA

PERTANTO il circuito funziona con D1 OFF e D2 ON  
 e risulta  $I_2 = 1,67 \text{ mA}$ .

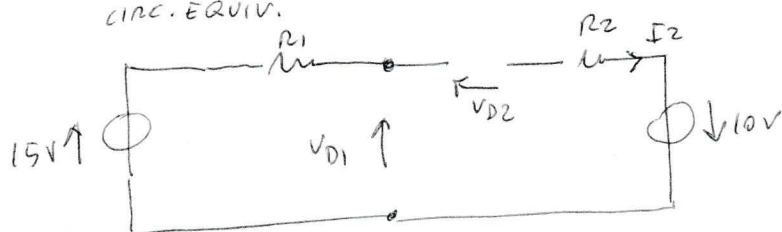\* H<sub>p3</sub> D1 OFF, D2 OFF.  
CIRC. EQUIV.



$$I_2 = 0$$


$$V_{D2} = 25V$$

$$V_{D1} = 15V$$

- VERIFICA IPOTESI

D2 OFF	se $V_{D2} < 0$	$(V_{D2} = 25V)$ NON VERIFICATA	} 4P. NON VERIFICATA
D1 OFF	se $V_{D1} < 0$	$(V_{D1} = 15V)$ NON VERIFICATA	

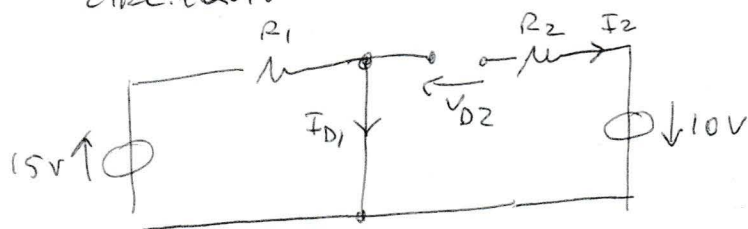\* H<sub>p4</sub> D1 ON, D2 OFF  
CIRC. EQUIV.



$$I_2 = 0$$


$$I_{D1} = \frac{15V}{R_1} = \frac{15}{10k} \approx 1,5 \text{ mA}$$

$$V_{D2} = 10V$$


- VERIFICO IPOTESI

D1 ON	se $I_{D1} > 0$	$(I_{D1} = 1,5 \text{ mA})$ VERIFICATA	} 4P. NON VERIFICATA
D2 OFF	se $V_{D2} < 0$	$(V_{D2} = 10V)$ NON VERIFICATA	

2)

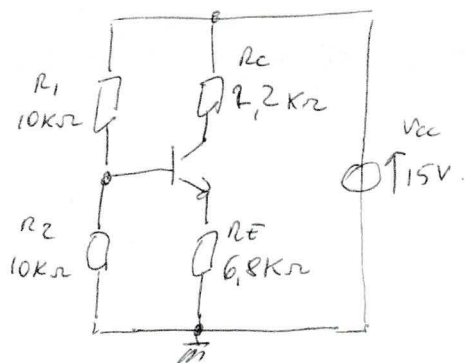

⇒

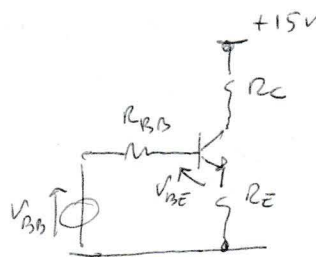

$$V_{BB} = \frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{15 \cdot 10k}{20k} = 7.5V$$

$$R_{BB} = R_1 \parallel R_2 = 5k\Omega$$

LKT. maglia d'ingresso

$$V_{BB} = R_{BB} I_B + V_{BE} + R_E I_E \quad I_E = I_C + I_B$$

$$\text{Up. funz. lineare} \quad \begin{cases} V_{BE} = 0.7V \\ I_C = \beta_{FE} I_B \end{cases} \rightarrow I_E = (\beta_{FE} + 1) I_B$$

$$V_{BB} = V_{BE} + [R_{BB} + R_E (\beta_{FE} + 1)] I_B \rightarrow$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + R_E (\beta_{FE} + 1)} = 9.83 \mu A$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_C = \beta_{FE} I_B = 983 \mu A \\ I_E = I_B + I_C = 993 \mu A \end{cases}$$

LKT maglia d'uscita

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E \rightarrow$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E$$

$$R_C I_C = 2.2k \cdot 983 \mu A = 2.16V$$

$$R_E I_E = 6.8k \cdot 993 \mu A = 6.75V$$

$$V_{CE} = 15 - 2.16 - 6.75 = 6.09V$$

$$V_{CE} > 0 \quad \text{Ap di funz. lineare confermata}$$

$$\begin{cases} I_C = 983 \mu A \\ V_{CE} = 6.09V \end{cases}$$