

Determinare l'impedenza d'ingresso della rete in figura alla pulsazione di 2 rad/sec

