

Determinare la funzione di trasferimento  $\frac{V_o}{V_s}$  della rete rappresentata nella seguente figura

