

Determinare le funzioni di trasferimento  $\frac{V_{o1}}{V_i}$  e  $\frac{V_o}{V_{o1}}$  del seguente circuito

con  $R_1=1\Omega$ ,  $R_2=4\Omega$ ,  $C_1=0,2F$ ,  $R_3=1\Omega$ ,  $R_4=5\Omega$ ,  $R_5=4\Omega$ ,  $C_2=0,01F$



