

Determinare la funzione di trasferimento $\frac{V_o}{V_i}$ del seguente circuito

con $R_1=1\Omega$, $R_2=4\Omega$, $C_1=0,2F$, $R_3=1\Omega$, $R_4=5\Omega$, $R_5=4\Omega$, $C_2=0,01F$

e tracciarne i diagrammi di Bode

