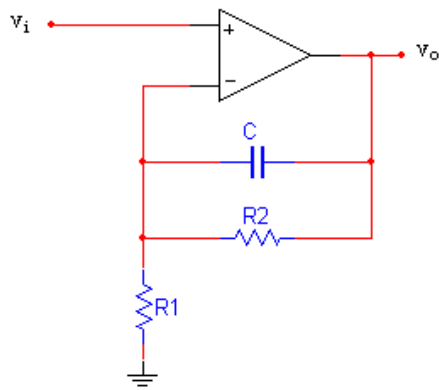


1) Con riferimento al circuito in fig.



$$R_1 = 2,5\Omega$$

$$R_2 = 10\Omega$$

$$C = 0,5F$$


- determinare la funzione di trasferimento
- determinare gli eventuali poli e zeri
- scrivere l'espressione del modulo e della fase della funzione di trasferimento
- determinare il guadagno a frequenze molto basse ($f \rightarrow 0$) e molto alte ($f \rightarrow \infty$)
- rappresentare il diagramma di Bode del modulo della f.d.t.

2) Determinare la funzione di trasferimento dei seguenti circuiti e rappresentare i relativi diagrammi di Bode (con i valori numerici assegnati)


			<p>Dati</p> <p>$R_1 = 1\Omega$</p> <p>$R_2 = 4\Omega$</p> <p>$C_1 = 1F$</p> <p>$C_2 = 1F$</p>
--	--	--	---

	<p>Dati 1</p> <p>$R_1 = 1\Omega$</p> <p>$R_2 = 1\Omega$</p> <p>$C_1 = 1,25F$</p> <p>$C_2 = 5F$</p>	<p>Dati 2</p> <p>$R_1 = 1\Omega$</p> <p>$R_2 = 1\Omega$</p> <p>$C_1 = 5F$</p> <p>$C_2 = 1,25F$</p>
--	--	--


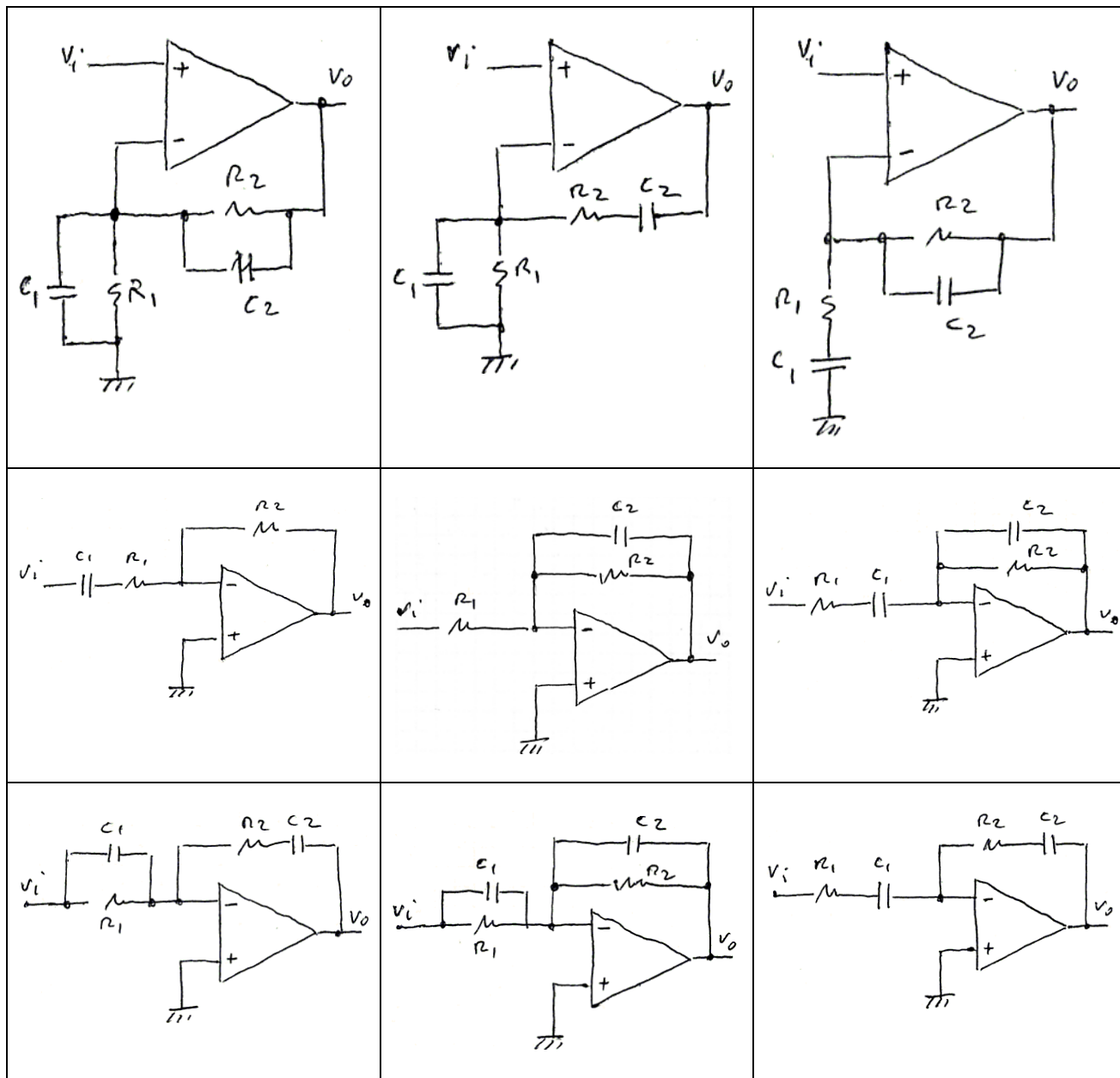
- 3) Determinare la funzione di trasferimento dei seguenti circuiti e rappresentare i relativi diagrammi di Bode (senza valori numerici)



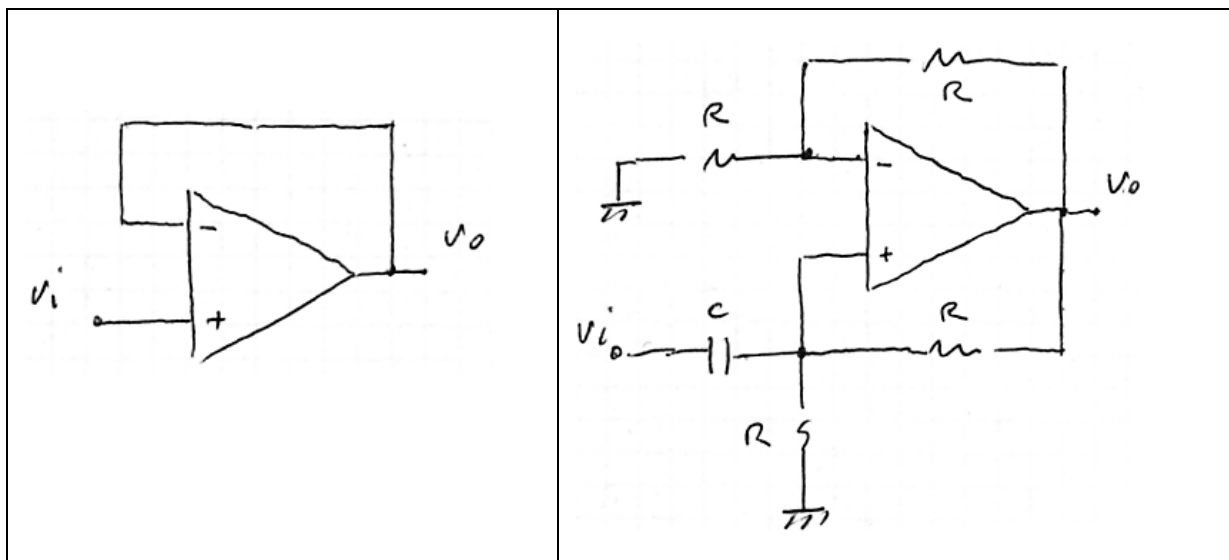
4) Determinare la funzione di trasferimento dei seguenti circuiti



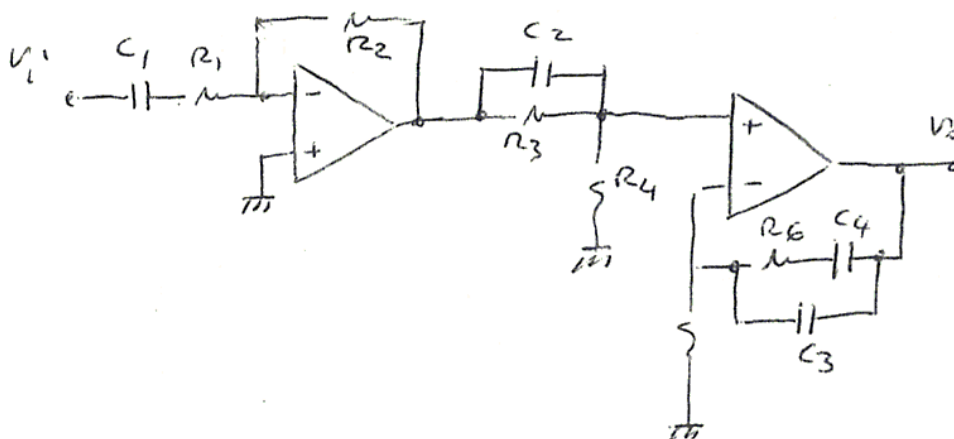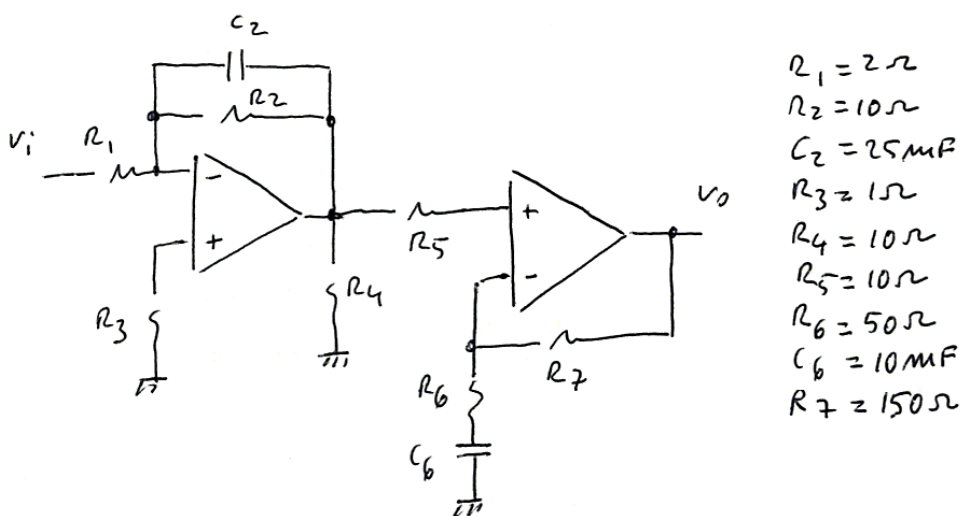
5) Determinare la funzione di trasferimento dei seguenti circuiti e rappresentare i relativi diagrammi di Bode



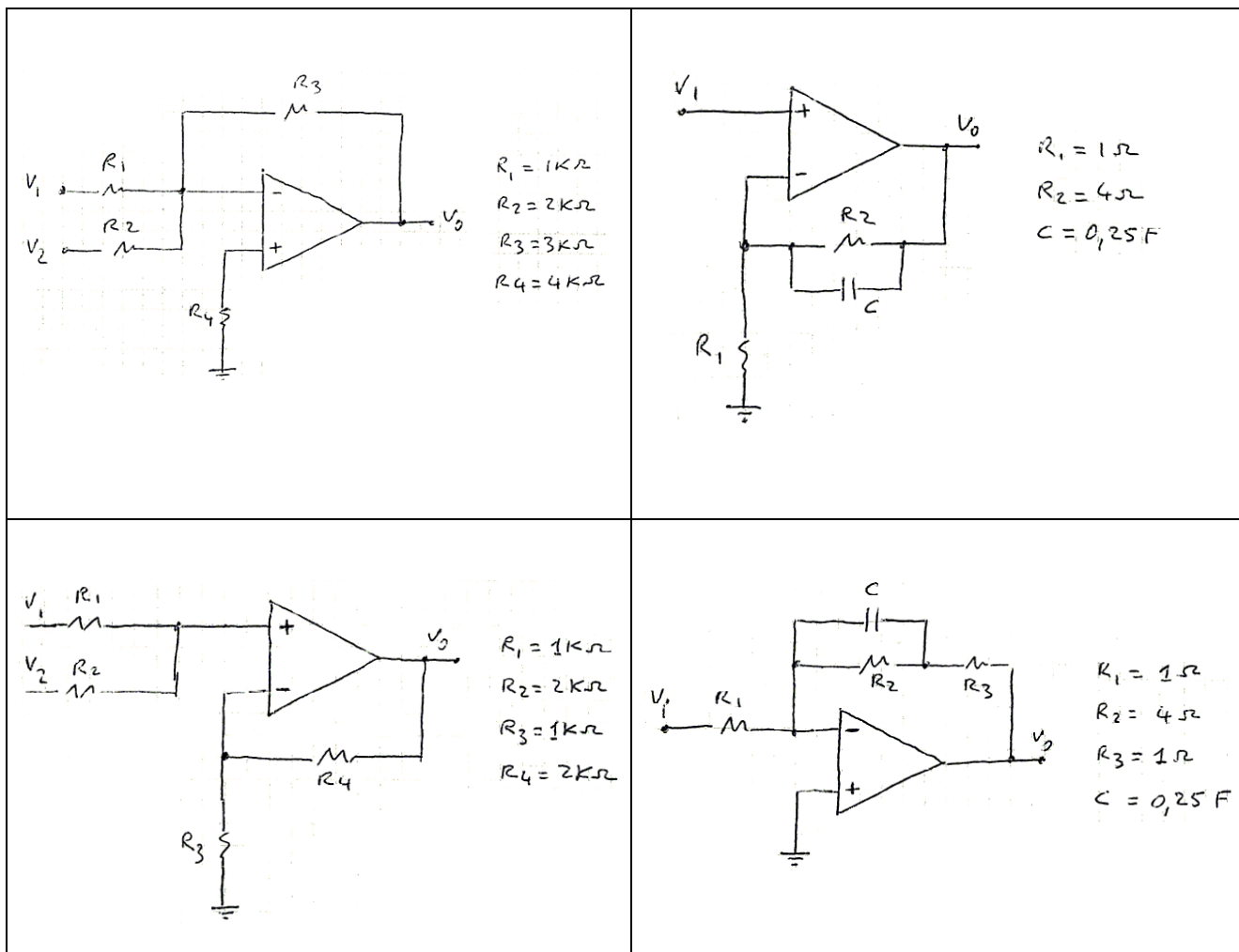6) Determinare la relazione ingresso/i – uscita dei seguenti circuiti



1)

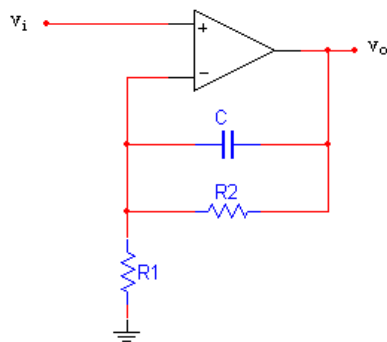

$$R_1 = 2,5\Omega$$

$$R_2 = 10\Omega$$

$$C = 0,5F$$

1a)

$$F(s) = \frac{v_0}{v_i} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1}$$

con

$$\begin{cases} Z_2 = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{sC}}{R_2 + \frac{1}{sC}} = \frac{R_2}{1 + sR_2C} \\ Z_1 = R_1 \end{cases}$$

$$F(s) = \frac{R_1 + \frac{R_2}{1 + sR_2C}}{R_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1 + sR_pC}{1 + sR_2C}$$

con

$$R_p = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Sostituendo

$$F(s) = 5 \cdot \frac{1 + s}{1 + 5s}$$

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

1b)

zeri: $N(s) = 0 \quad 1 + s = 0 \quad s = -1 \quad (z_1)$

poli: $D(s) = 0 \quad 1 + 5s = 0 \quad s = -0,2 \quad (p_1)$

1c)

$s \rightarrow j\omega \quad F(j\omega) = 5 \cdot \frac{1 + j\omega}{1 + j5\omega}$

$$|F(j\omega)| = 5 \cdot \frac{\sqrt{1 + \omega^2}}{\sqrt{1 + (5\omega)^2}}$$

$$\varphi[F(j\omega)] = \arctan(\omega) - \arctan(5\omega)$$

1d)


alle freq. molto basse il cond. è un circuito aperto

$$\rightarrow |F(j\omega)|_0 = 5 \quad (14 \text{ dB})$$


alle freq. molto alte il cond. è un corto circuito \rightarrow

$$v_0 = v^- = v_i \rightarrow |F(j\omega)|_\infty = 1 \quad (0 \text{ dB})$$

1e)

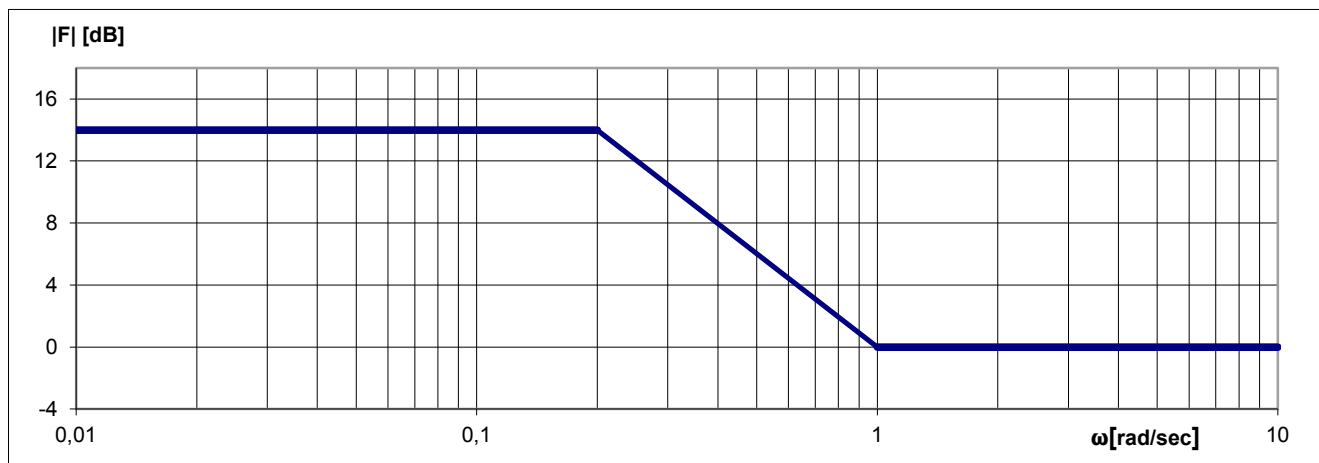

2)

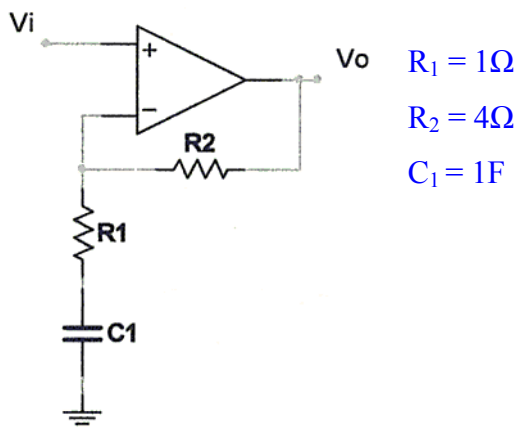

$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1}$$



$$Z_1 = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}$$


$$Z_2 = R_2$$

$$F(s) = \frac{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1} + R_2}{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}} = \frac{1 + s(R_1 + R_2)C_1}{1 + sR_1C_1}$$

SOSTIT.
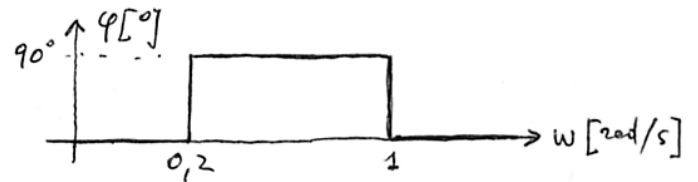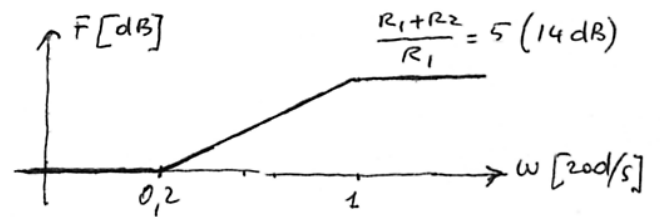
$$F(s) = \frac{1 + 5s}{1 + s} = \frac{1 + \frac{s}{0,2}}{1 + s}$$



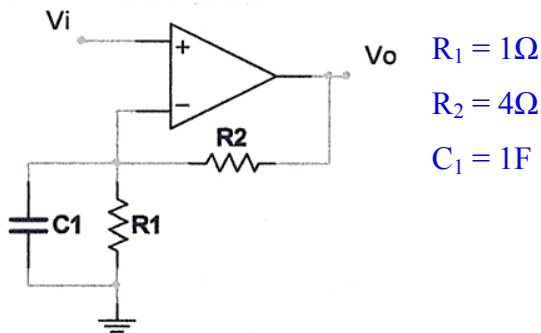

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 4\Omega$$

$$C_1 = 1F$$

$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{z_1 + z_2}{z_1}$$

$$z_1 = \frac{R_1}{1 + sR_1C_1}$$


$$z_2 = R_2$$


$$F(s) = \frac{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1} + R_2}{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1}} = \frac{R_1 + R_2 + sR_1R_2C_1}{R_1}$$

$$= \frac{R_1 + R_2}{R_1} \left(1 + sR_pC_1 \right) \quad \text{with } R_p = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} \quad R_p = \frac{4}{5} = 0,8\Omega$$

SOSTIT.
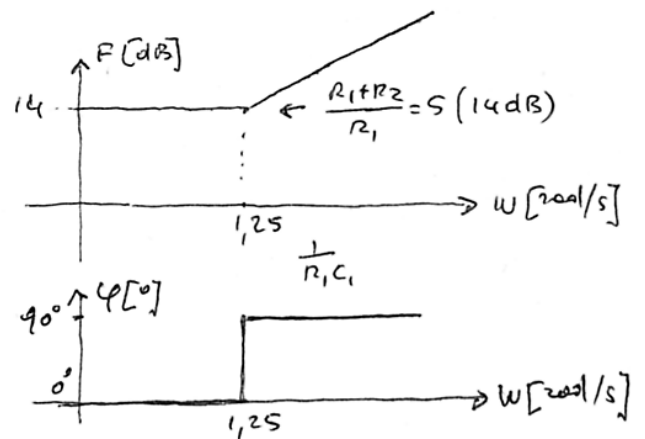
$$F(s) = 5 \left(1 + 0,8s \right) = 5 \left(1 + \frac{s}{1,25} \right)$$



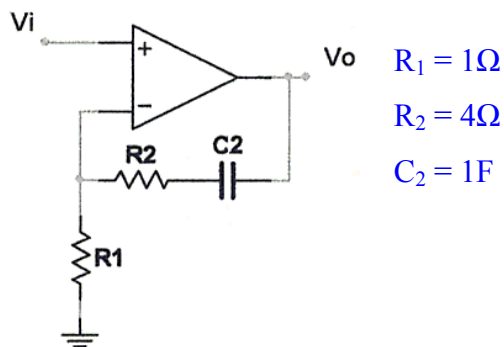

$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{z_1 + z_2}{z_1}$$



$$z_1 = R_1$$


$$z_2 = \frac{1 + sR_2C_2}{sC_2}$$

$$F(s) = \frac{R_1 + \frac{1 + sR_2C_2}{sC_2}}{R_1} = \frac{1 + s(R_1 + R_2)C_2}{sR_1C_2}$$

SOSTIT.

$$F(s) = \frac{1 + 5s}{s}$$

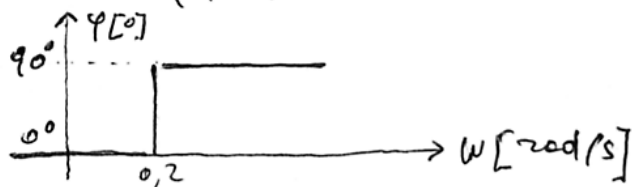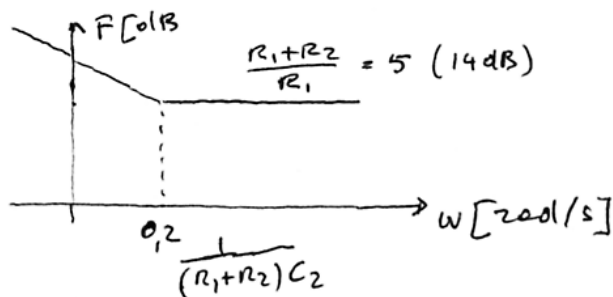

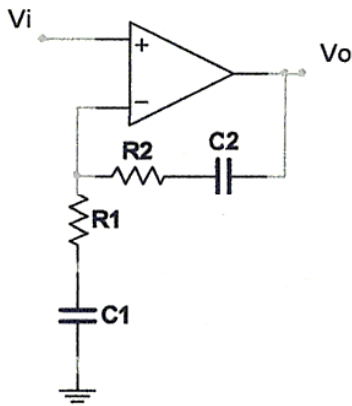

Dati 1

Dati 2

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 1\Omega$$

$$R_2 = 1\Omega$$

$$C_1 = 1,25F$$

$$C_1 = 5F$$

$$C_2 = 5F$$

$$C_2 = 1,25F$$

$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1}$$

$$Z_1 = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}$$

$$Z_2 = \frac{1 + sR_2C_2}{sC_2}$$

$$F(s) = \frac{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1} + \frac{1 + sR_2C_2}{sC_2}}{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}} = \frac{s[R_1C_1C_2 + R_2C_1C_2] + s(C_1 + C_2)}{sC_2(1 + sR_1C_1)} =$$


$$= \frac{C_1 + C_2}{C_2} \frac{1 + s(R_1 + R_2)C_5}{1 + sR_1C_1} \quad \text{con } C_5 = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2} = 1F$$

SOSTITUIENDO

(DATI 1)

$$F(s) = 1,25 \frac{1 + 2s}{1 + 1,25s} = 1,25 \frac{1 + \frac{s}{0,5}}{1 + \frac{s}{0,8}}$$
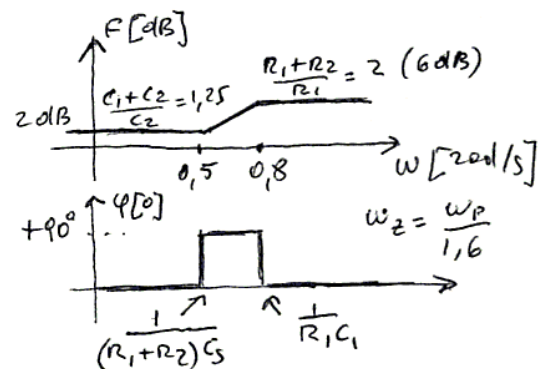
$$\omega \rightarrow \infty \quad F(\omega) = \frac{C_1 + C_2}{C_2} \cdot \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2} \cdot \frac{R_1 + R_2}{C_1R_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 2$$




SOSTITUIENDO


(DATI 2)

$$F(s) = 5 \frac{1 + 2s}{1 + 5s} = 5 \frac{1 + \frac{s}{0,5}}{1 + \frac{s}{0,2}}$$
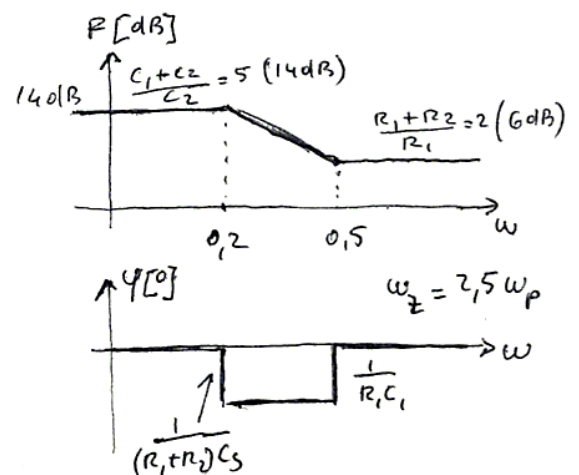
$$\omega \rightarrow \infty \quad F(\omega) = 2$$



3)

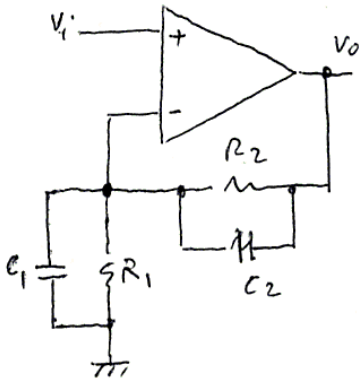

$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1}$$

$$Z_1 = \frac{R_1}{1 + sR_1C_1}$$

$$Z_2 = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$

$$F(s) = \frac{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1} + \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}}{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1}} =$$

$$= \frac{R_1 + R_2 + s(R_1R_2C_1 + R_1R_2C_2)}{R_1(1 + sR_2C_2)} =$$





$$= \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1 + sR_p(C_1 + C_2)}{1 + sR_2C_2}$$


$$R_p = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$$

$$C_p = C_1 + C_2$$

$$\omega \rightarrow 0 \quad F(\omega) = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$
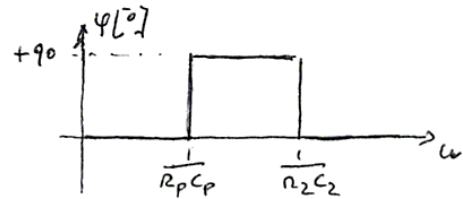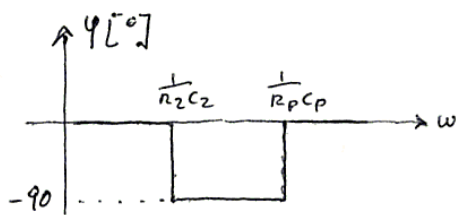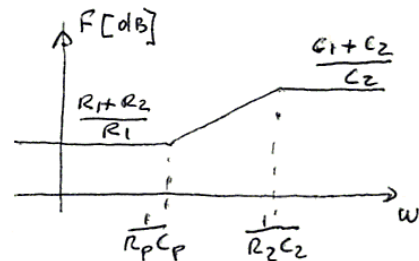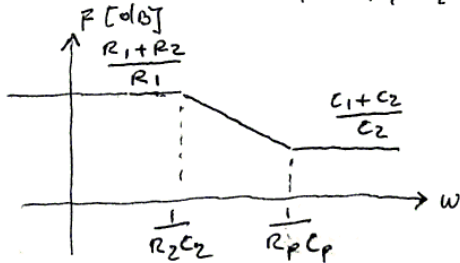
$$\omega \rightarrow \infty \quad F(\omega) = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{C_1 + C_2}{R_2C_2} = \frac{C_1 + C_2}{C_2}$$






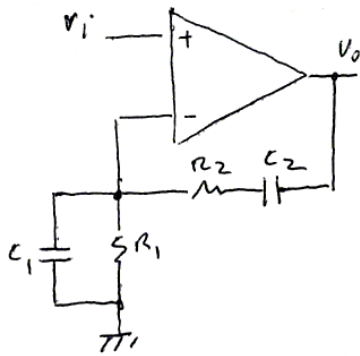



$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{z_1 + z_2}{z_1} \quad \begin{aligned} z_1 &= \frac{R_1}{1 + sR_1C_1} \\ z_2 &= \frac{1 + sR_2C_2}{sC_2} \end{aligned}$$

$$F(s) = \frac{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1} + \frac{1 + sR_2C_2}{sC_2}}{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1}} =$$

$$= \frac{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s(R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2) + 1}{s R_1 C_2} =$$
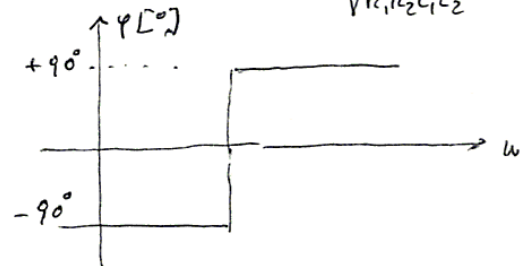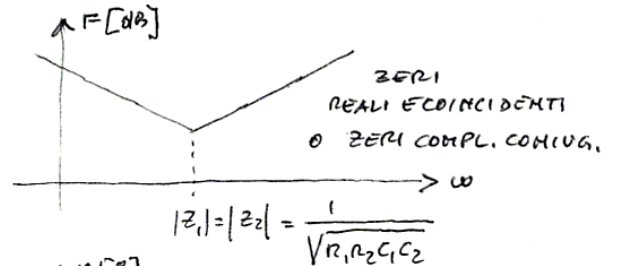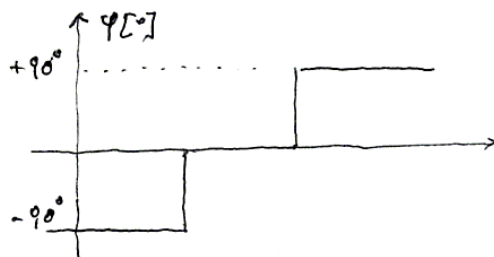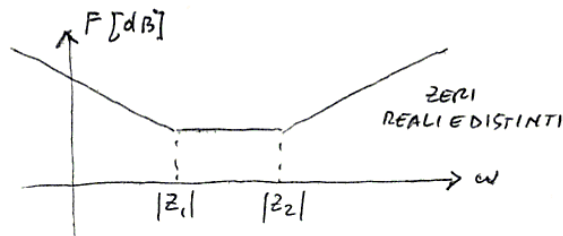
$$= \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 (s - z_1)(s - z_2)}{R_1 C_2 s} = \frac{R_2 C_1 (s - z_1)(s - z_2)}{s}$$



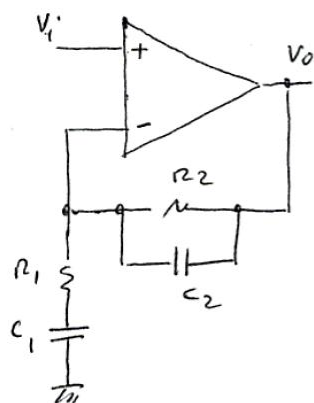



$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1}$$


$$Z_1 = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}$$

$$Z_2 = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$

$$F(s) = \frac{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1} + \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}}{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}} =$$
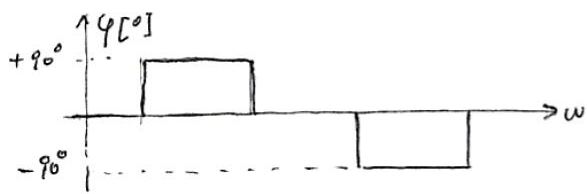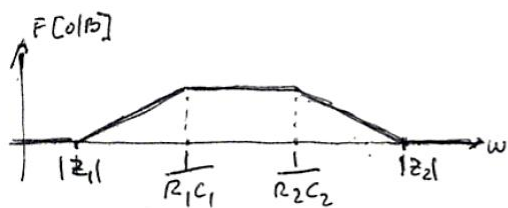
$$= \frac{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s(R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) + 1}{(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2)}$$




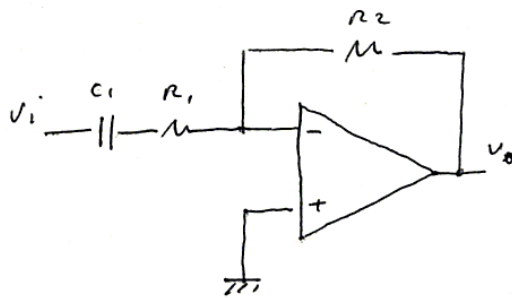


$$F(s) = - \frac{R_2}{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}} = - \frac{sR_2C_1}{1 + sR_1C_1}$$

$$F(s) = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{z_2}{z_1}$$

$$z_1 = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}$$

$$z_2 = R_2$$

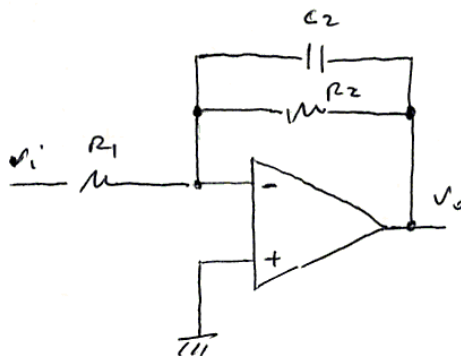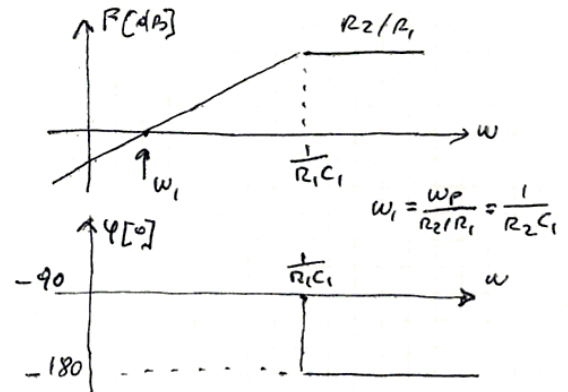



$$F(s) = - \frac{\frac{R_2}{1 + sR_2C_2}}{R_1} = - \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + sR_2C_2}$$

$$F(s) = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{z_2}{z_1}$$

$$z_1 = R_1$$

$$z_2 = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$

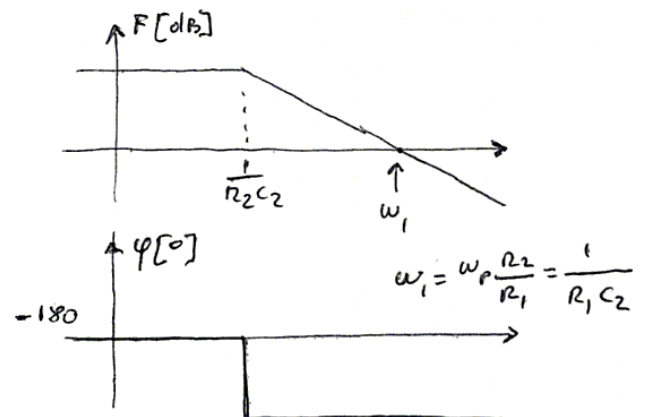




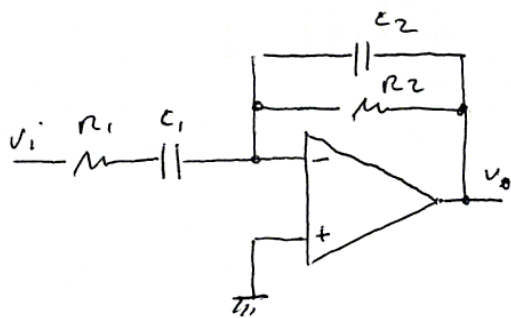



$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$Z_1 = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}$$

$$Z_2 = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$
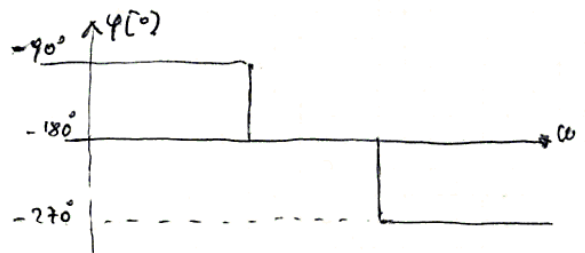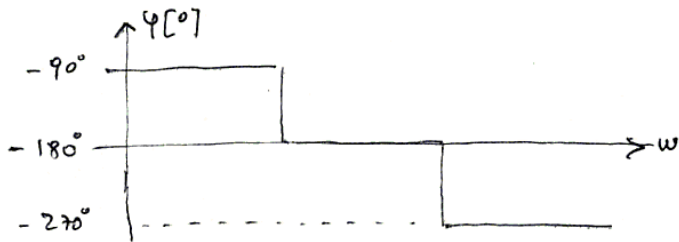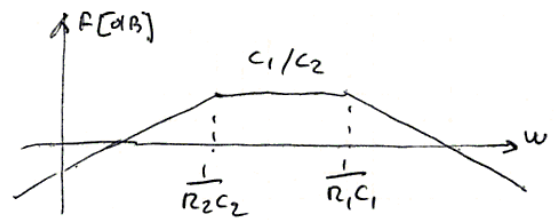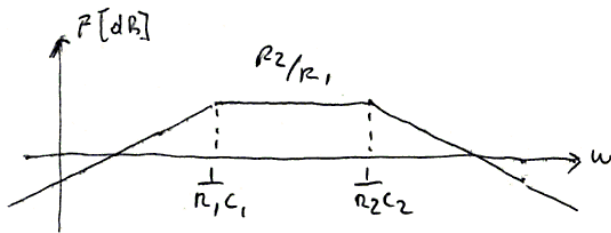
$$F(s) = - \frac{\frac{R_2}{1 + sR_2C_2}}{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}} = - \frac{sR_2C_1}{(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2)}$$






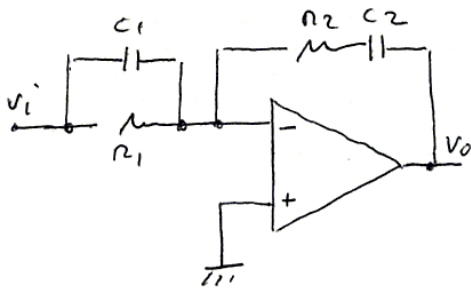



$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

$$Z_1 = \frac{R_1}{1 + sR_1C_1}$$

$$Z_2 = \frac{1 + sR_2C_2}{sC_2}$$
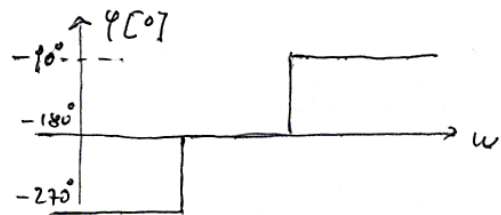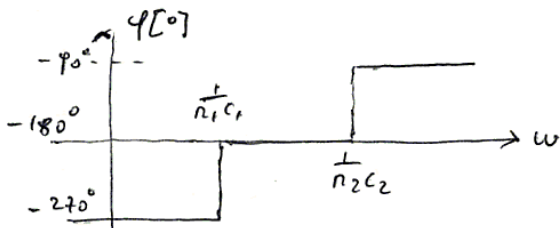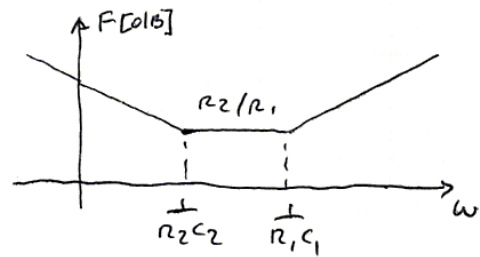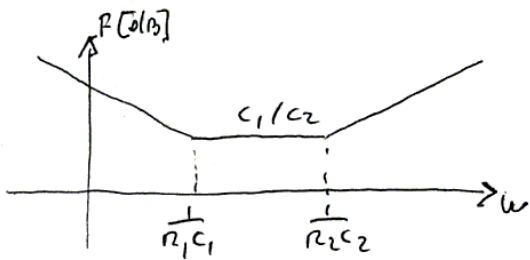
$$F(s) = - \frac{\frac{1 + sR_2C_2}{sC_2}}{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1}} = - \frac{(1 + sR_2C_2)(1 + sR_1C_1)}{sR_1C_2}$$



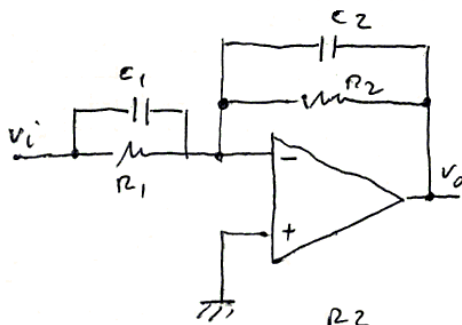

$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$





$$Z_1 = \frac{R_1}{1 + sR_1C_1}$$


$$Z_2 = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$

$$F(s) = - \frac{\frac{R_2}{1 + sR_2C_2}}{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1}} = - \frac{R_2}{R_1} \frac{1 + sR_1C_1}{1 + sR_2C_2}$$

$$\omega \rightarrow 0 \quad F(\omega) = \frac{R_2}{R_1}$$
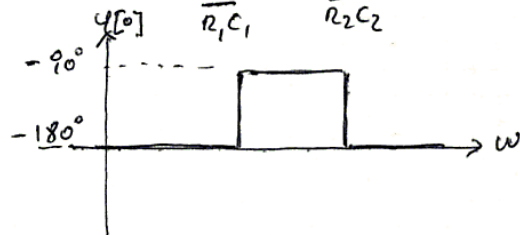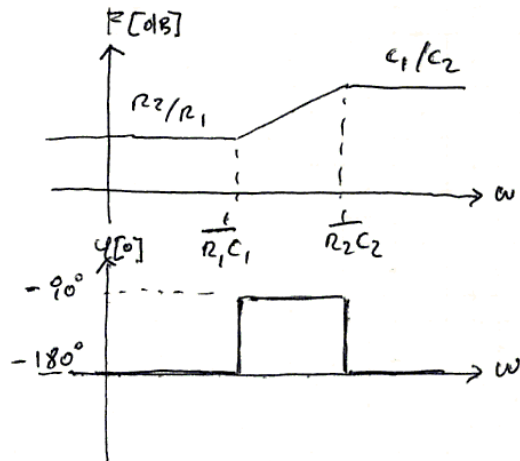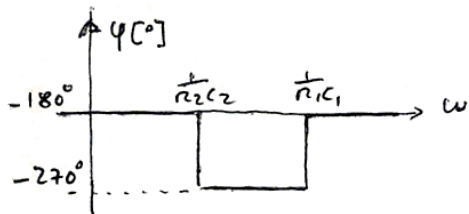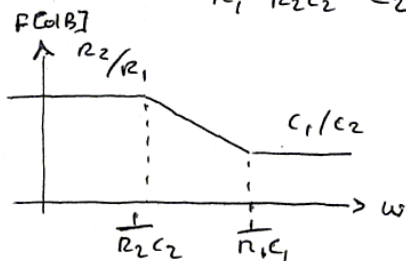
$$\omega \rightarrow \infty \quad F(\omega) = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_1C_1}{R_2C_2} = \frac{C_1}{C_2}$$



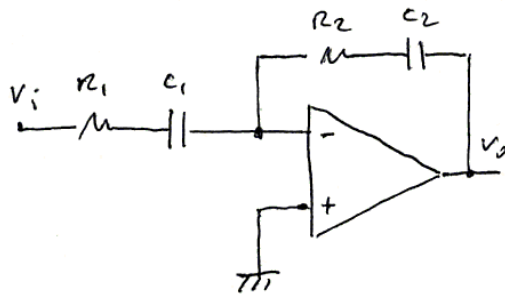

$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$



$$Z_1 = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}$$

$$Z_2 = \frac{1 + sR_2C_2}{sC_2}$$


$$F(s) = -\frac{\frac{1 + sR_2C_2}{sC_2}}{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}} = -\frac{C_1}{C_2} \frac{1 + sR_2C_2}{1 + sR_1C_1}$$

$$\omega \rightarrow 0 \quad F(\omega) = \frac{C_1}{C_2}$$


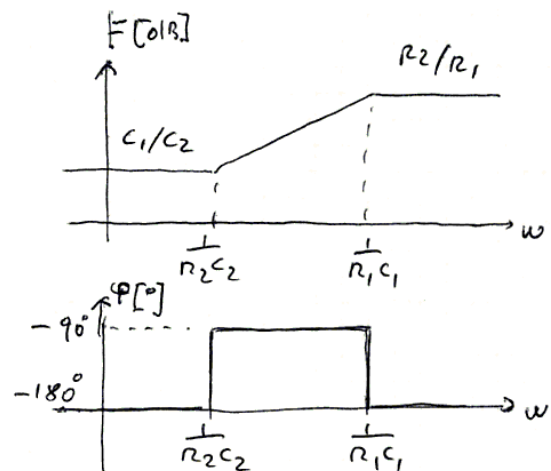
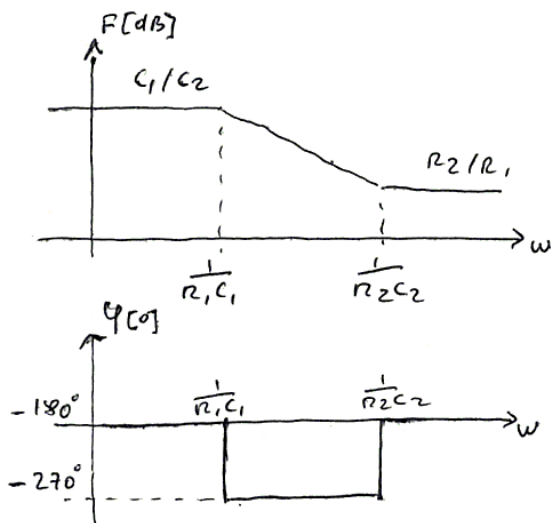
$$\omega \rightarrow \infty \quad F(\omega) = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{R_2C_2}{R_1C_1} = \frac{R_2}{R_1}$$



4)

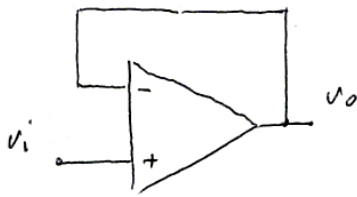
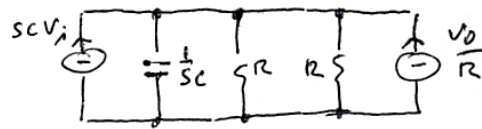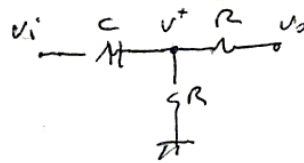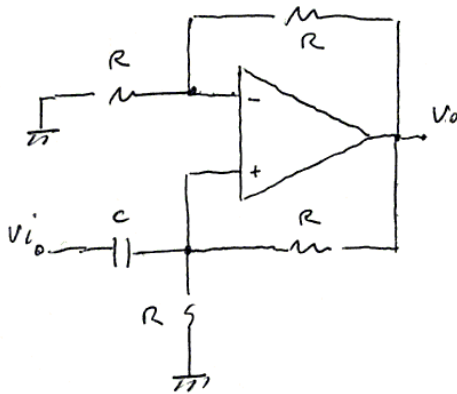
$$V_o = V^- = V^+ = V_i \quad F = \frac{V_o}{V_i} = 1$$



$$V^- = V_o/2$$

$$V^+ = \left(sC V_i + \frac{V_o}{R} \right) \frac{\frac{R}{2} \cdot \frac{1}{sC}}{\frac{R}{2} + \frac{1}{sC}} = \left(sC V_i + \frac{V_o}{R} \right) \cdot \frac{R}{2 + sRC}$$

$$V^+ = V^- \Rightarrow$$


$$V_i \frac{sRC}{2 + sRC} + \frac{V_o}{2 + sRC} = \frac{V_o}{2} \quad \rightarrow \quad \frac{V_o}{2} - \frac{V_o}{2 + sRC} = \frac{V_i sRC}{2 + sRC}$$

$$\cancel{2V_o} + sRC V_o - \cancel{2V_o} = 2 V_i sRC$$

$$V_o = 2 V_i$$

$$F = \frac{V_o}{V_i} = 2$$

5)

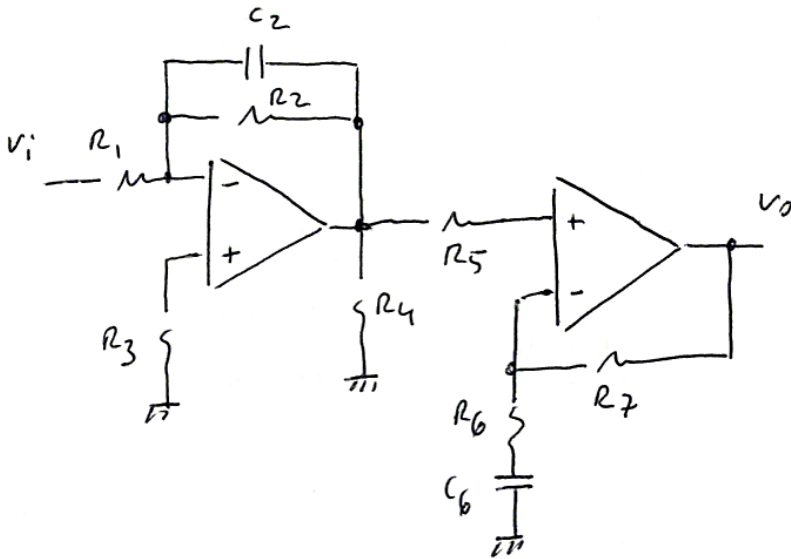

$$\begin{aligned} R_1 &= 2\Omega \\ R_2 &= 10\Omega \\ C_2 &= 25\text{mF} \\ R_3 &= 1\Omega \\ R_4 &= 10\Omega \\ R_5 &= 10\Omega \\ R_6 &= 50\Omega \\ C_6 &= 10\text{mF} \\ R_7 &= 150\Omega \end{aligned}$$

$$F(s) = \frac{V_0}{V_i} = \frac{V_0}{V^+} \cdot \frac{V^+}{V_{01}} \cdot \frac{V_{01}}{V_i}$$

$$= \frac{Z_6 + Z_7}{Z_6} \cdot 1 \cdot \left(-\frac{Z_2}{Z_1} \right)$$

$$\frac{V^+}{V_{01}} = 1$$

$$Z_6 = \frac{1 + sR_6C_6}{sC_6}$$

$$Z_7 = R_7$$

$$Z_2 = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$



$$Z_1 = R_1$$


$$F(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + sR_2C_2} \cdot \frac{(1 + s(R_6 + R_7)C_6)}{1 + sR_6C_6}$$

SOSTITUIENDO

$$F(s) = -5 \frac{1}{1 + \frac{1}{4}s} \cdot \frac{1 + 2s}{1 + \frac{1}{2}s} =$$
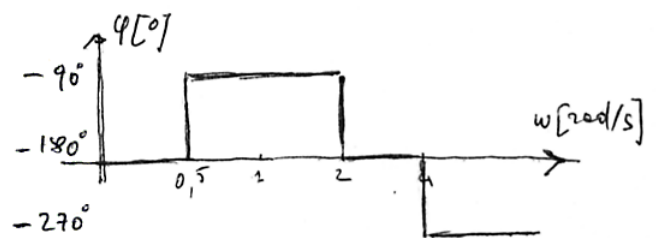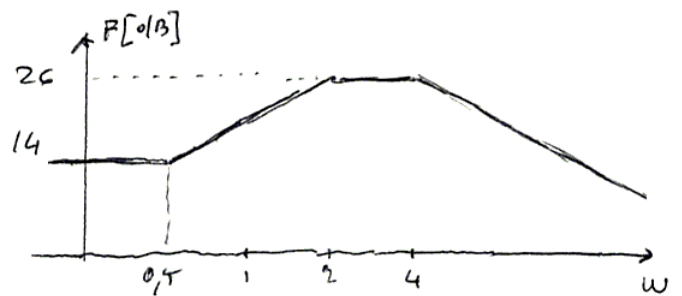
$$= -5 \frac{1}{1 + \frac{s}{4}} \cdot \frac{1 + \frac{s}{0.5}}{1 + \frac{s}{2}}$$



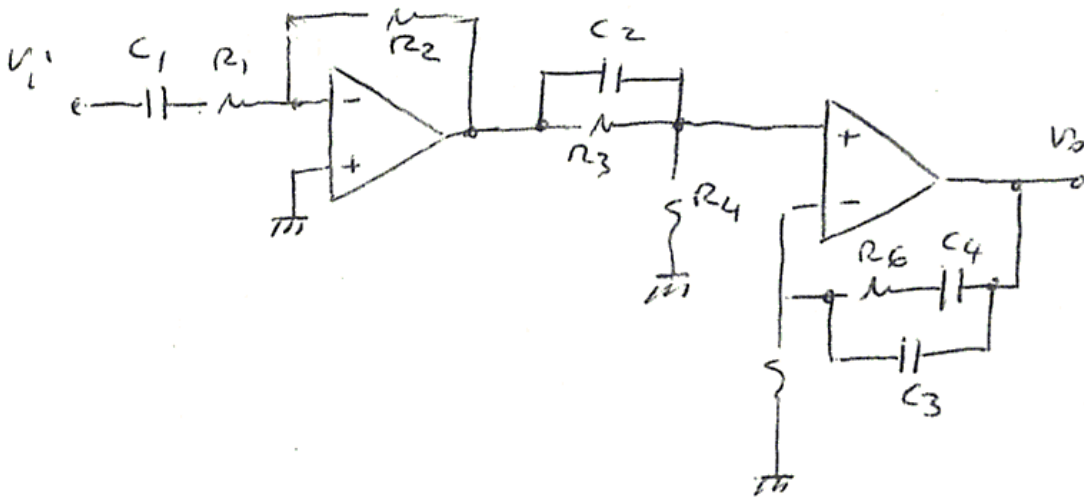

$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V^+} \cdot \frac{V^+}{V_{o1}} \cdot \frac{V_{o1}}{V_i}$$

CONF. NON INV. $\frac{V_o}{V^+} = \frac{Z_5 + Z_6}{Z_5}$

PART. TENS. $\frac{V^+}{V_{o1}} = \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4}$

CONF. INV. $\frac{V_{o1}}{V_i} = - \frac{Z_2}{Z_1}$

$$Z_5 = R_5$$

$$Z_6 = \frac{(R_6 + \frac{1}{sC_4}) \cdot \frac{1}{sC_3}}{R_6 + \frac{1}{sC_4} + \frac{1}{sC_3}} = \frac{\frac{1 + sR_6C_4}{sC_4} \cdot \frac{1}{sC_3}}{\frac{1 + sR_6C_4}{sC_4} + \frac{1}{sC_3}} *$$

$$Z_4 = R_4$$

$$Z_3 = \frac{R_3}{1 + sR_3C_2}$$

$$Z_2 = R_2$$


$$Z_1 = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}$$

$$* Z_6 = \frac{1 + sR_6C_4}{s^2 R_6 C_3 C_4 + s(C_3 + C_4)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1 + sR_6C_4}{(C_3 + C_4) \left[1 + s \frac{C_3 C_4 R_6}{C_3 + C_4} \right]}$$

$$= \frac{1}{C_3 + C_4} \cdot \frac{1 + sR_6C_4}{s(1 + sC_5R_6)} \quad \text{CONF } C_5 = \frac{C_3 C_4}{C_3 + C_4}$$

6)

RELAZIONE INGRESSO /i - USCITA

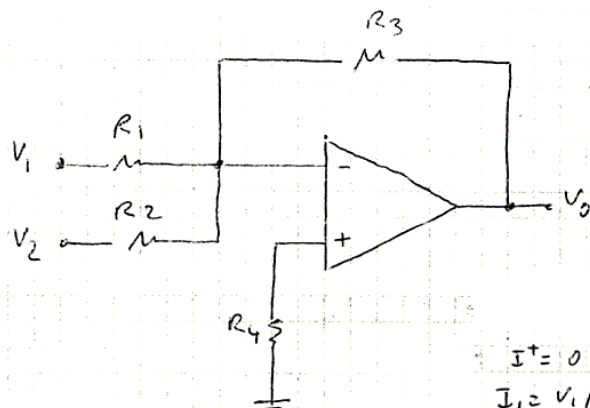

$$R_1 = 1\text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 2\text{ k}\Omega$$


$$R_3 = 3\text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 4\text{ k}\Omega$$

$$I^+ = 0 \quad V^+ = 0 \quad V^- = 0$$

$$I_1 = V_1/R_1 \quad I_2 = V_2/R_2 \quad I_3 = I_1 + I_2 = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}$$
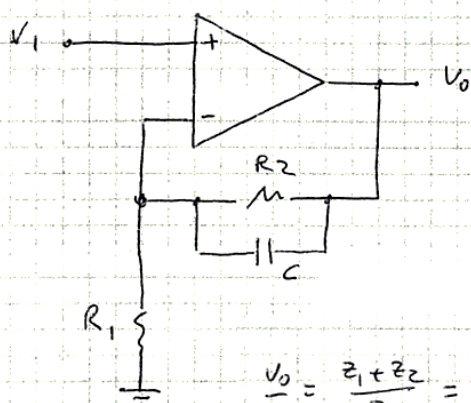
$$V_0 = -R_3 I_3 = -R_3 \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) = -3 \left(V_1 + \frac{V_2}{2} \right)$$



$$R_1 = 1\text{ }\Omega$$


$$R_2 = 4\text{ }\Omega$$

$$C = 0,25\text{ F}$$


$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1} = \frac{R_1 + \frac{R_2}{1 + sR_2C}}{R_1} = \frac{\frac{R_1 + R_2 + sR_1R_2C}{1 + sR_2C}}{R_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1 + sR_pC}{1 + sR_2C}$$

$$\frac{V_0}{V_i} = 5 \frac{1 + s/5}{1 + s}$$
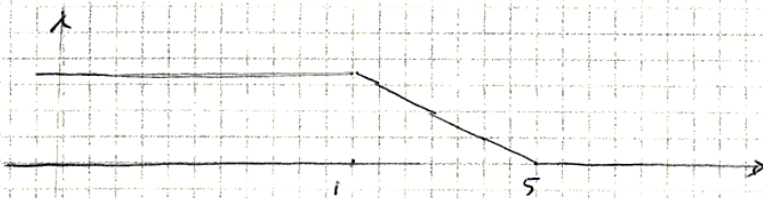
$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4}{5}$$




RELAZIONE INGRESSO / i - USCITA

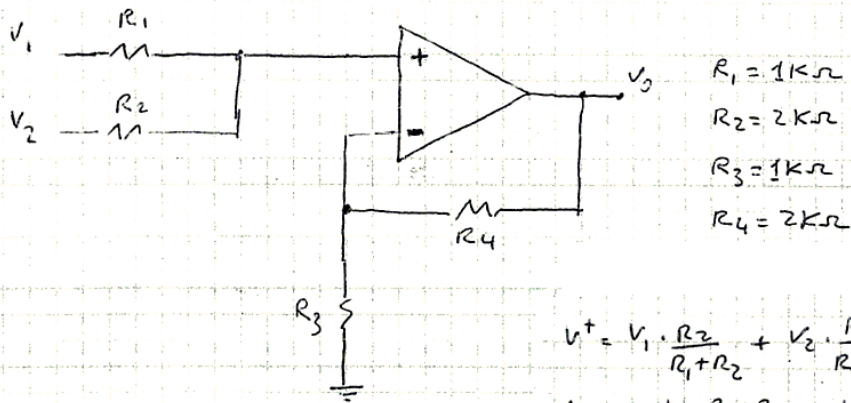

$$V^+ = V_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_2 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = V_1 \cdot \frac{2}{3} + V_2 \cdot \frac{1}{3}$$
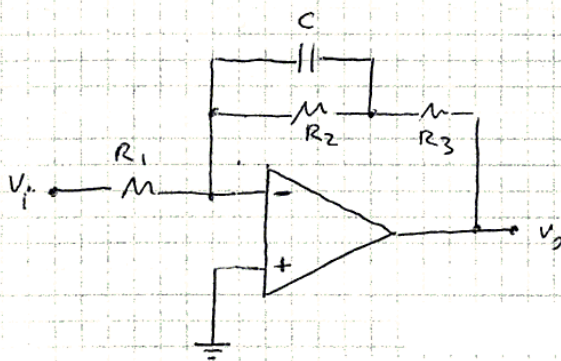
$$V_0 = V^+ \cdot \frac{R_3 + R_4}{R_3} = V^+ \cdot \frac{3}{1} = 2V_1 + V_2$$



$$Z_2 = R_3 + \frac{R_2}{1 + sR_2C} = \frac{R_2 + R_3 + sR_2R_3C}{1 + sR_2C} = (R_2 + R_3) \frac{1 + sR_pC}{1 + sR_2C}$$

$$Z_1 = R_1$$

$$R_p = \frac{R_2R_3}{R_2 + R_3} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{V_0}{V_1} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{(R_2 + R_3)}{R_1} \cdot \frac{1 + sR_pC}{1 + sR_2C} = -5 \cdot \frac{1 + s/5}{1 + s}$$